

LKPD

LEMBAR KERJA PESERDA DIDIK RANGKAIAN LISTRIK SERI, PARAREL DAN CAMPURAN



identitas

nama :

no urut:

kelas :



Langkah-Langkah Kegiatan

1. Tontonlah video tentang materi rangkaian listrik seri dan pararel!.
2. Bacalah setiap soal dengan baik dan benar!.
3. Jawablah soal dengan baik dan benar!.
4. Tanyakan kepada guru jika mengalami kendala!.









Perhatikan Video Dibawah Ini!

Kerjakan Soal Dibawah Ini!

1. Setelah mengamati Video, rangkaian listrik yang dijelaskan adalah dan ...

Jawaban

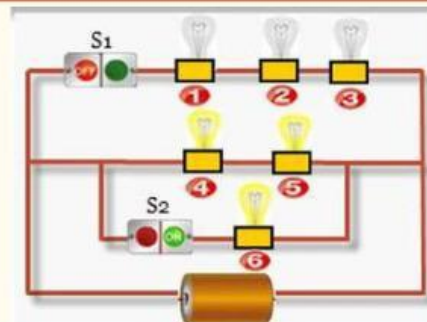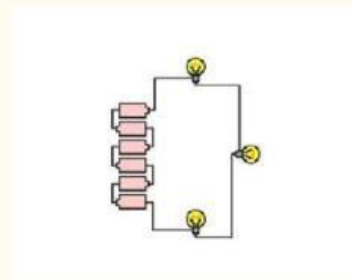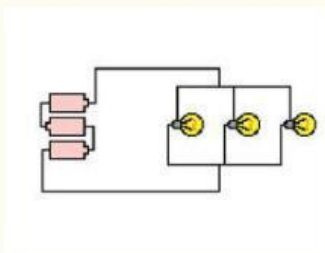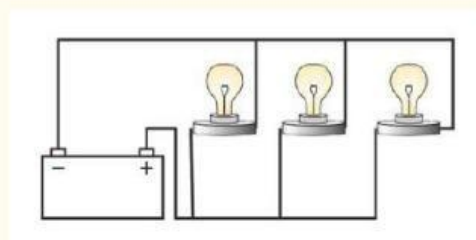2. Tentukan nama dari rangkaian listrik dibawah ini!



3. Tentukan pasangan yang sesuai!



**super energi
listrik**



**penghantar
arus listrik**



**tempat memasang
lampu dan
menyambungkan
ke kabel listrik**



**sumber
cahaya**

Kesimpulan

Berikan respon kalian setelah belajar hari ini!

☐☐☐