


## เครื่องปรับอากาศ

### แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4


#### เรื่อง วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ ห้อง \_\_\_\_\_ กลุ่ม \_\_\_\_\_

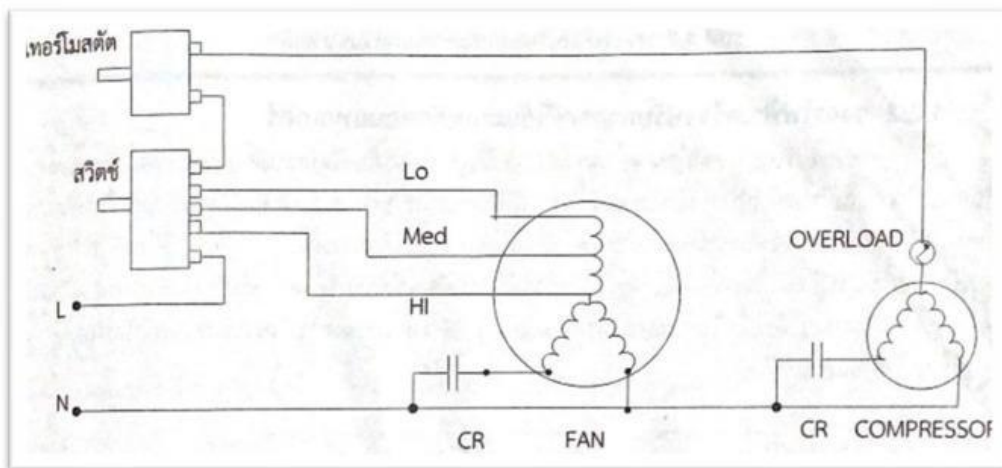
1. จากรูปเป็นวงจรเครื่องปรับอากาศแบบใด \_\_\_\_\_



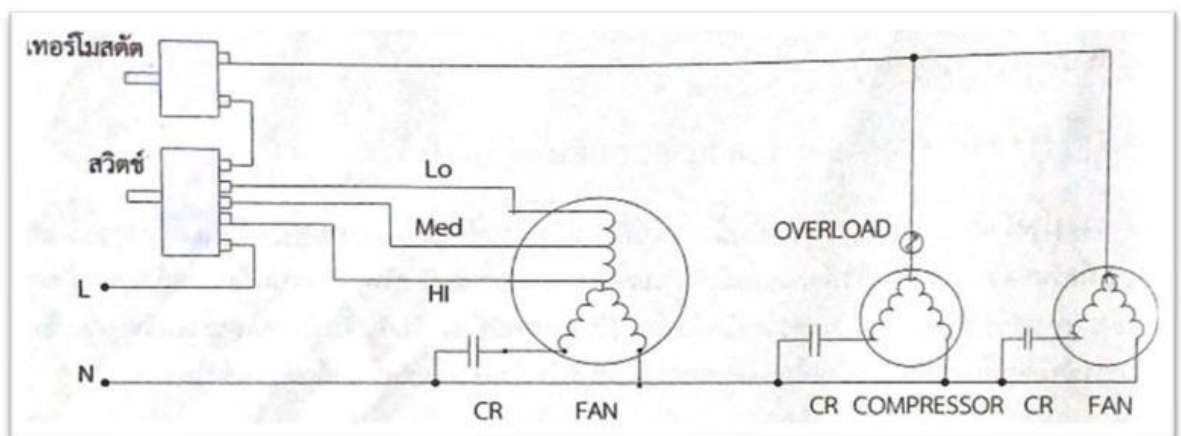
2. จากรูปเป็นวงจรเครื่องปรับอากาศแบบใด \_\_\_\_\_



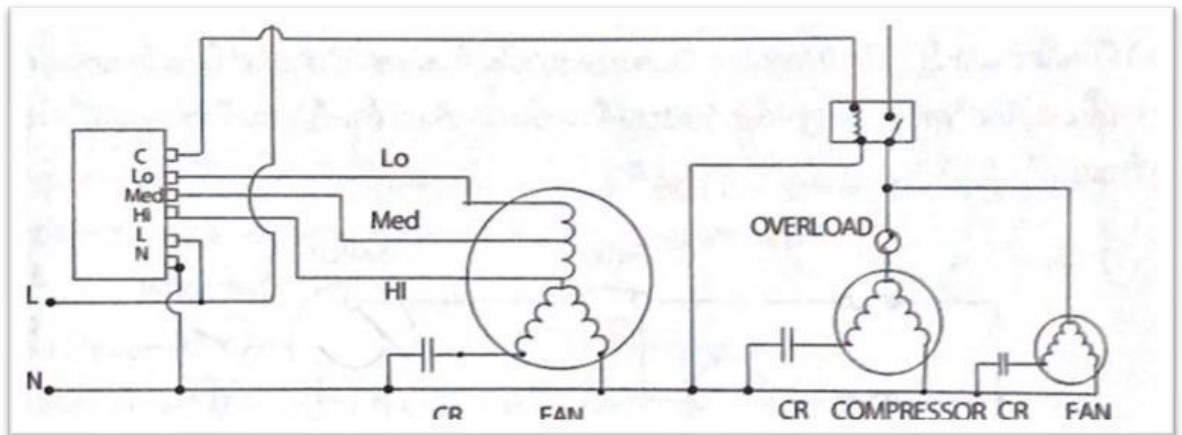3. จากรูปเป็นวงจรเครื่องปรับอากาศแบบใด \_\_\_\_\_



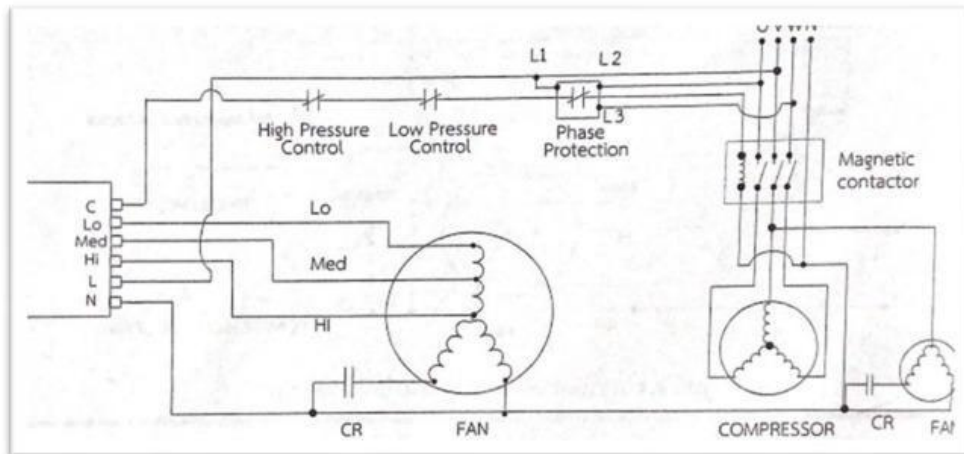4. จากรูปเป็นวงจรเครื่องปรับอากาศแบบใด \_\_\_\_\_



5. จากรูปเป็นวงจรเครื่องปรับอากาศแบบใด \_\_\_\_\_

