

+

สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้า

-

การใช้สัญลักษณ์แทนส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า



ถ่านไฟฉาย



หลอดไฟฟ้า



สายไฟฟ้า



สวิตช์ไฟฟ้า
ขณะปิด



สวิตช์ไฟฟ้า
ขณะเปิด



มอเตอร์



แอมมิเตอร์

