




แบบฝึกหัด เรื่องการปฏิบัติอาชีพช่างไฟฟ้า โดยการต่อใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์



1. หลอดไฟ LED Tube มีรูปร่างคล้ายกับหลอดใด


ตอบ

2. จากภาพ L คืออะไร

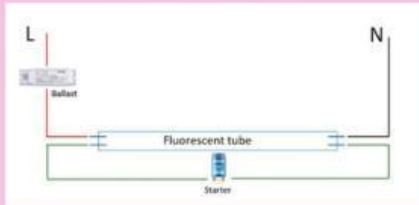

ตอบ

3. จากภาพ N คืออะไร

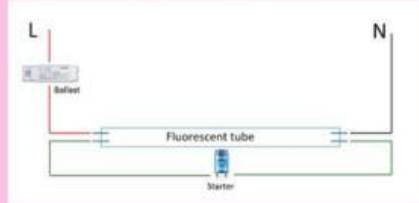

ตอบ

4. อุปกรณ์ใด มีหน้าที่เพิ่มแรงดันในการจุดหลอดให้ติด และรักษากระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านหลอดให้เหมาะสมกับขนาดวัตต์ของหลอด

ตอบ

5. อุปกรณ์ใด มีหน้าที่ต่อหรือตัดวงจรอุ่นไส้ก่อนของหลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจุดหลอด

ตอบ

6. แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร

ตอบ

7. กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร

ตอบ



ครูผู้สอน : นางสาวสิรินทรา ตริรัตน์



LIVEWORKSHEETS