

คะแนนที่ได้

ชื่อ.....  
ชั้น.....เลขที่.....  
วันที่.....



## วงจรอนุกรม VS. วงจรขนาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำกล่องข้อความด้านล่างไปใส่ในด้านล่างให้ถูกต้อง

วงจรอนุกรม


วงจรขนาน

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

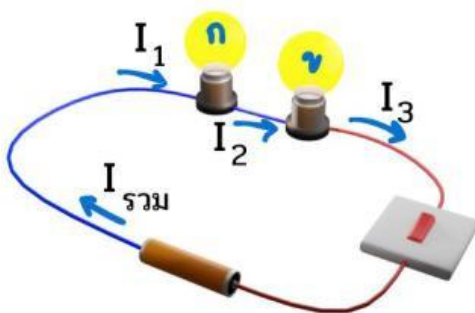


ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ทราบ เกี่ยวกับวงจรนี้

.....  
.....

ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นอย่างไร

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรเป็นอย่างไร

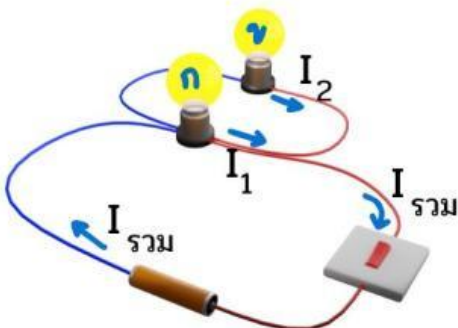

ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ทราบ เกี่ยวกับวงจรนี้

.....  
.....

ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นอย่างไร

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรเป็นอย่างไร

