
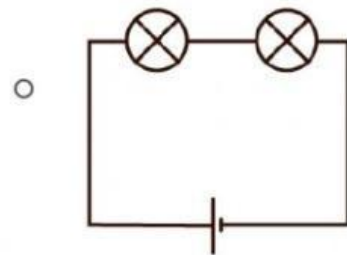




ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงานคำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้



1.

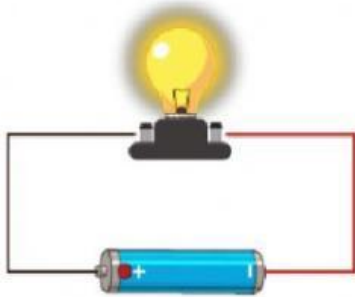

2.

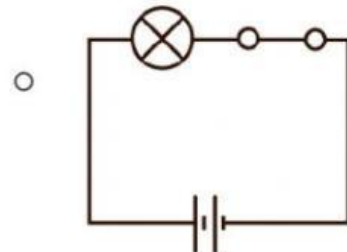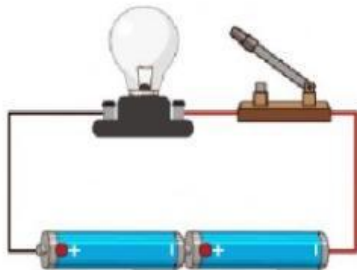

3.

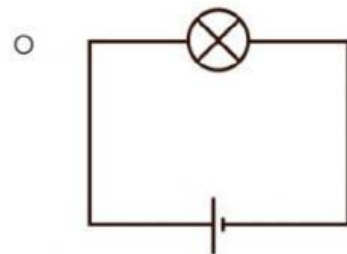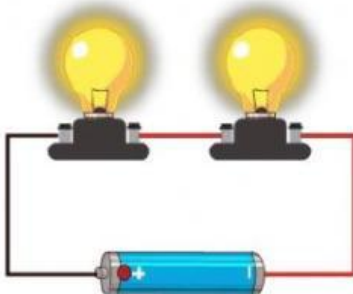

4.

