
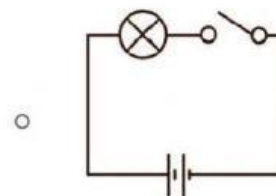
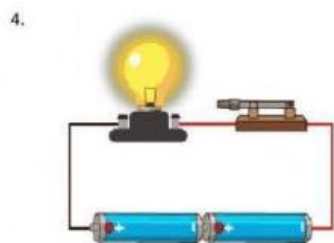
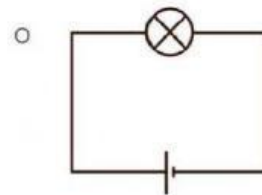
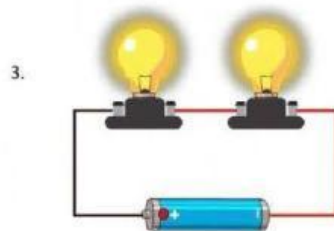
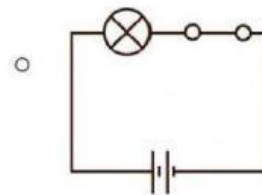
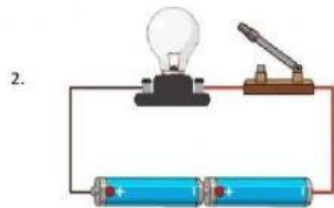
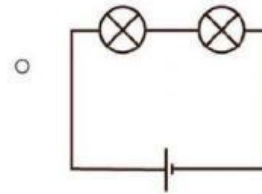


ใบงาน

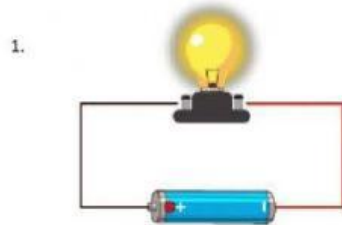
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้



ชื่อ.....นามสกุล.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงาน การต่อวงจรไฟฟ้า

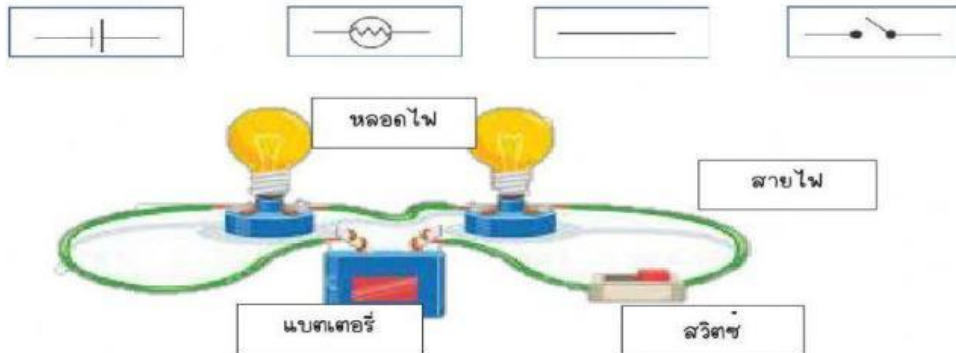ให้นักเรียนเลือกสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ ถอดลิกแล้วลากไปเติมในช่องที่มีความหมายตรงกับสัญลักษณ์นั้น



ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการนิมน์เลือก ก หน้าข้อความที่ถูกต้อง หรือ ข หน้าข้อความที่ผิดลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

- ☐ การต่อวงจรหลอดไฟแบบอนุกรมถ้าถอดหลอดไฟออก 1 ดวง หลอดที่เหลือจะดับหมด
- ☐ ถ่านไฟฉายมีแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์
- ☐ หลอดไฟนำ เป็นส่วนประกอบของวงจรที่ทำหน้าที่เป็น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
- ☐ การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน เป็นการต่อวงจรแบบขนาน
- ☐ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ทำให้หลอดไฟสว่างกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
- ☐ วงจรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้

วงจรไฟฟ้าในบ้าน

คำชี้แจง : จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง

- ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไปเป็นแบบ_____ มีความต่างศักย์ _____
- วงจรภายในบ้านเป็นการต่อแบบ_____
- การส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่บ้าน จะใช้สายไฟ_____ สาย คือ _____ และ _____

สายไฟแรงสูง
มาตรไฟฟ้า
สายดิน
แผงควบคุมไฟฟ้า
ท่อน้ำดิน