

PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên sinh viên :

MSSV:.....


Lớp: CDN ĐCN 24B

Ngày:

Môn học: Cơ sở Khí cụ điện

Bài học: Công tắc tơ


1. Sinh viên quan sát cấu tạo công tắc tơ (Hình 1) và ghi số tương ứng vào mỗi chi tiết đúng của công tắc tơ:

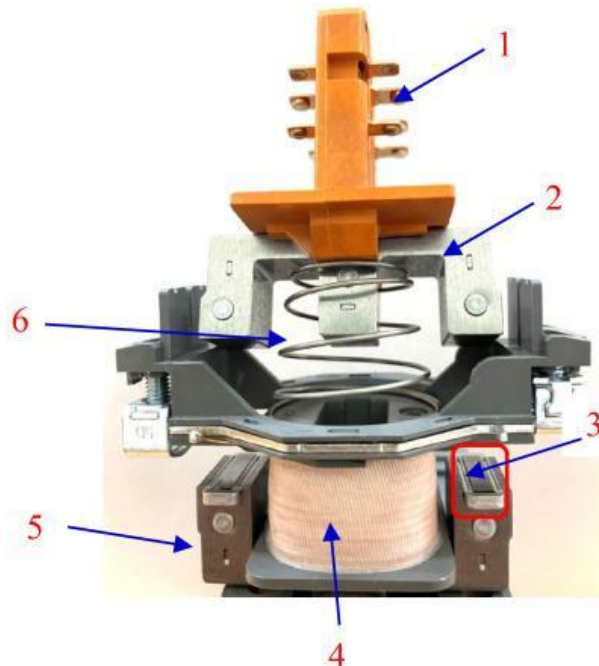

Hình 1: Cấu tạo công tắc tơ

1. Lõi sắt tĩnh (mạch từ tĩnh)
2. Lõi sắt động (mạch từ động)
3. Lò xo phản lực
4. Cuộn dây
5. Vòng ngăn mạch
6. Hệ thống tiếp điểm

2. Quan sát mạch điện đảo chiều động cơ không đồng bộ ba pha (Hình 2), sinh viên trả lời câu hỏi.

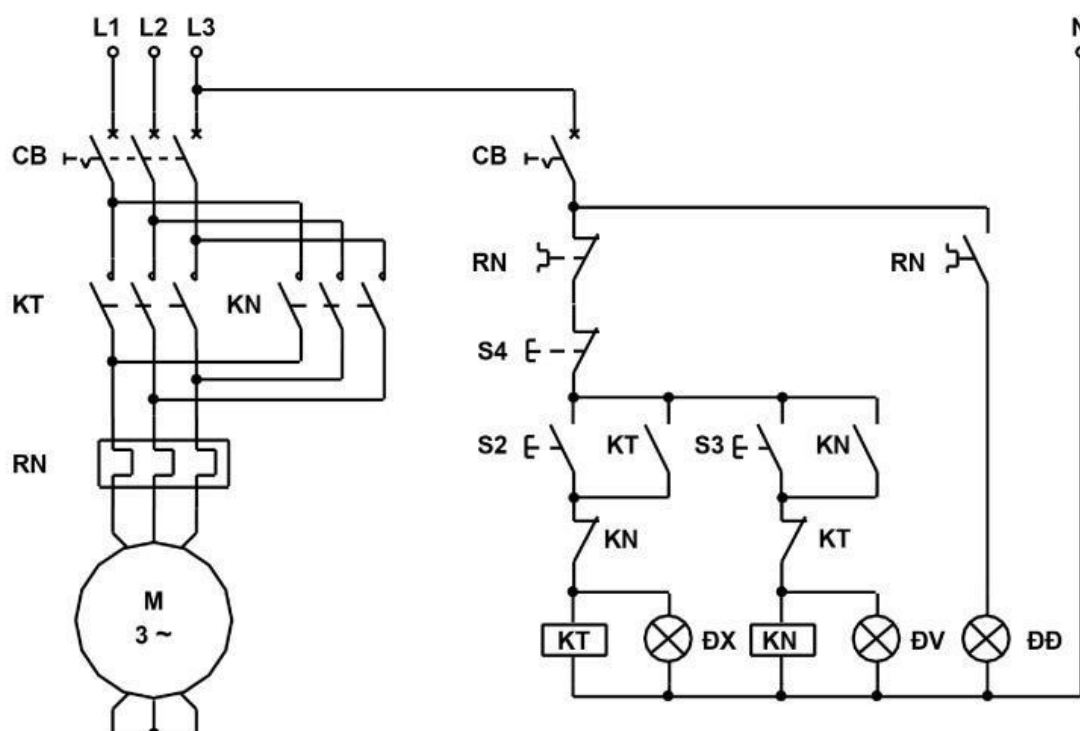

Hình 2: Mạch điện đảo chiều động cơ không đồng bộ ba pha

1. Số lượng công tắc tơ có trong mạch điện
2. Số lượng tiếp điểm phụ
3. Số lượng tiếp điểm chính
4. Số lượng cuộn dây công tắc tơ
5. Trả lời đáp án đúng với tên gọi của ký hiệu công tắc tơ trên mạch điện

KT		KN		KT		KN		KT		KN	
1	2	3	4	5	6	7	8				

- a. Cuộn dây công tắc tơ KT
- b. Cuộn dây công tắc tơ KN
- c. Tiếp điểm chính công tắc tơ KT
- d. Tiếp điểm chính công tắc tơ KN
- e. Tiếp điểm phụ thường mở (NO) công tắc tơ KT
- f. Tiếp điểm phụ thường đóng (NC) công tắc tơ KT
- g. Tiếp điểm phụ thường mở (NO) công tắc tơ KN
- h. Tiếp điểm phụ thường đóng (NC) công tắc tơ KN