

Электр құбылыстары

«Иә және жоқ деп айтуға болмайды»

жаттығуы

Нұсқаулық: Әр сұраққа нақты және физикалық тұрғыдан дұрыс жауап бер. «Иә» немесе «Жоқ» сөздерін қолдануға болмайды. Жауабыңды қысқа жолға жаз.

1. Ток күші не арқылы өлшенеді?

Жауап: _____

2. Электр тізбегінде кернеу қандай құралмен өлшенеді?

Жауап: _____

3. Электр тогының бағыты қай полюстен қай полюске қарай деп есептеледі?

Жауап: _____

4. Электр тогын өткізбейтін заттар қалай аталады?

Жауап: _____

5. Электр тогының жұмысы неге байланысты болады?

Жауап: _____

6. Өткізгіштің кедергісі неге тәуелді?

Жауап: _____

7. Ом заңы қандай үш шаманың арасындағы байланысты көрсетеді?

Жауап: _____

8. Құрғақ ағаш электр тогын өткізеді ме?

Жауап: _____

9. Электр шамы жарық шығару үшін не істеу керек?

Жауап: _____

10. Тізбектегі барлық резисторлар бірдей жалғанса, бұл қандай жалғау түрі?

Жауап: _____