



## ALAT DAN BAHAN

1. Aplikasi : <https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab>
2. Komponen yang akan diperlukan

| No | Komponen         | Gambar tombol                                                                                   | Jumlah     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Wire/ kabel      | <br>Wire       | Secukupnya |
| 2. | Battery/ baterai | <br>Battery    | 1 buah     |
| 3. | Light/ lampu     | <br>Light Bulb | 1 buah     |
| 4. | Switch/ sakelar  |               | 1 buah     |

## CARA KERJA/ PENGUMPULAN DATA

1. Download aplikasi yang digunakan PhET rangkain listrik DC di link <https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab>  
Yang sudah dbagikan guru melalui WA-Grup.
2. Pelajarilah cara menggunakan simulas tersebut melalui link <https://youtu.be/p7kzlm9v4cw>
3. Buka aplikasinya sehingga muncul gambar berikut!

