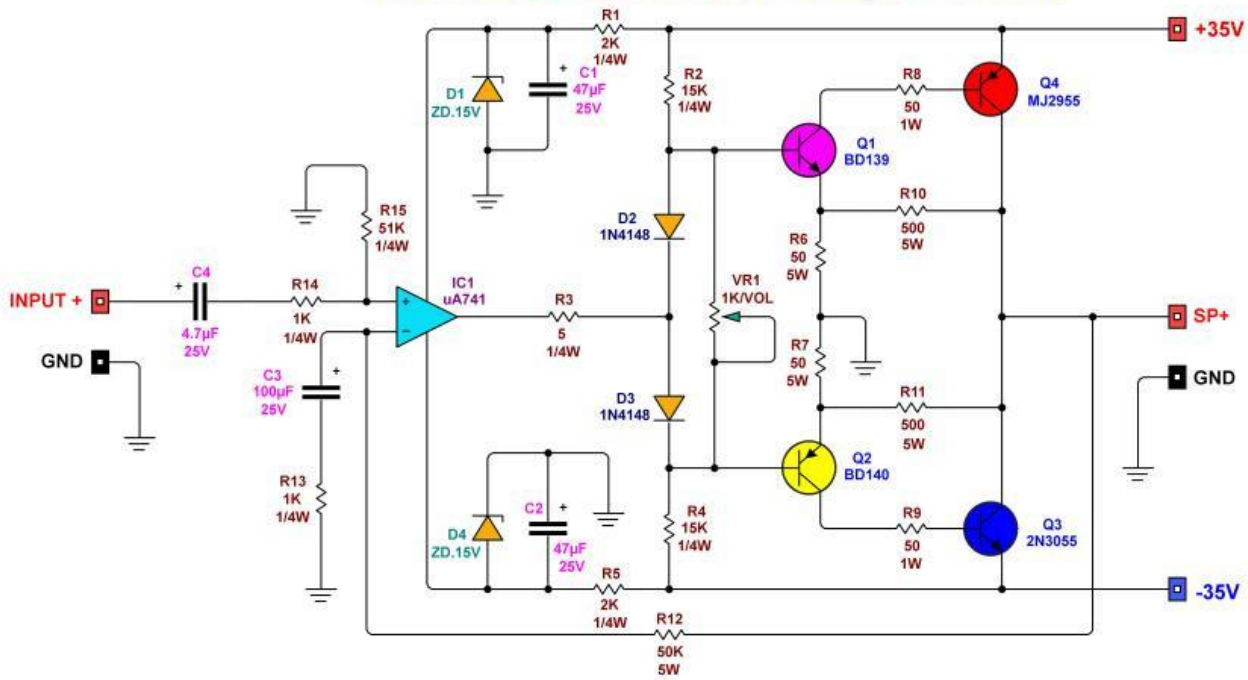


วงจรเครื่องขยายเสียง 50 วัตต์/โอ ซี แอล.



ครูวิทยากร วรรณภา

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคบึงสามพัน

LIVEWORKSHEETS