


ชื่อ.....

ชั้น.....

เลขที่.....

ใบงานที่ 2.3

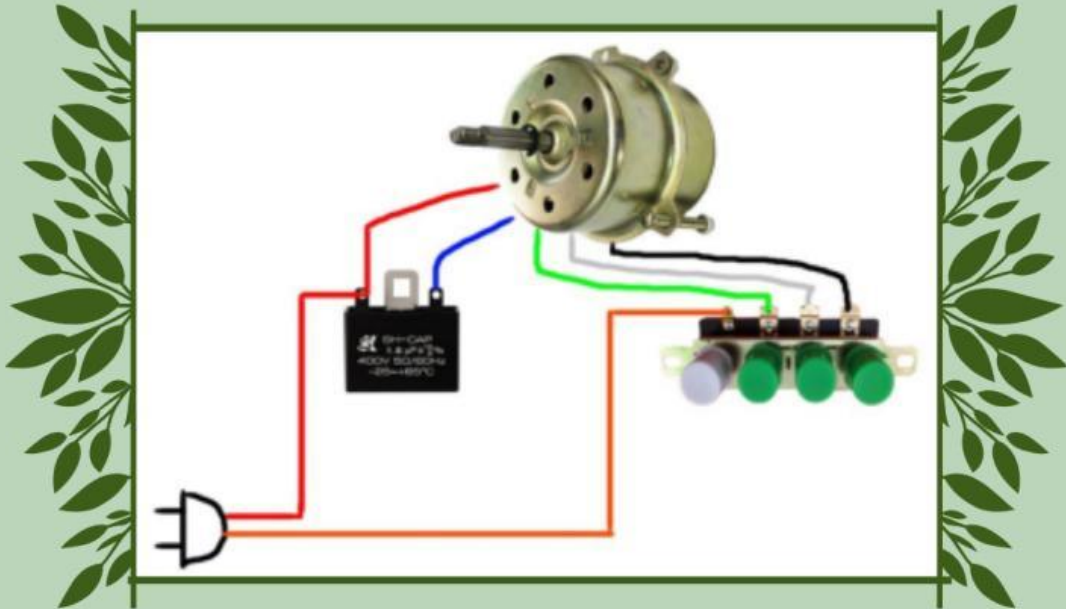คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาวงจรไฟฟ้าของพัดลม และ
แยกส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า



แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

.....
.....
.....



ตัวนำไฟฟ้า

.....
.....
.....

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด

.....
.....
.....

