

ใบงาน 5.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความวงจรไฟฟ้าให้ครบถ้วน

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

ตัวนำไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า



ตอนที่ 2 ให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดให้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง เสียง หรือการเคลื่อนที่

1



2



3



4



5



ใบงาน 5.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้นักเรียนจับคู่ข้อความให้มีความสัมพันธ์กับภาพในตาราง

อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ ตัวต้านทาน บัชเชอร์ สวิตช์ หลอดไฟ มอเตอร์ ไดโอดเปล่งแสง

สัญลักษณ์



รูปอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์	ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์	สัญลักษณ์
		
		
		
		
		
		
		