


PRÀCTICA 4 – SIMBOLOGIA ELÈCTRICA

Nom i Cognom:

Data:

Curs i grup:

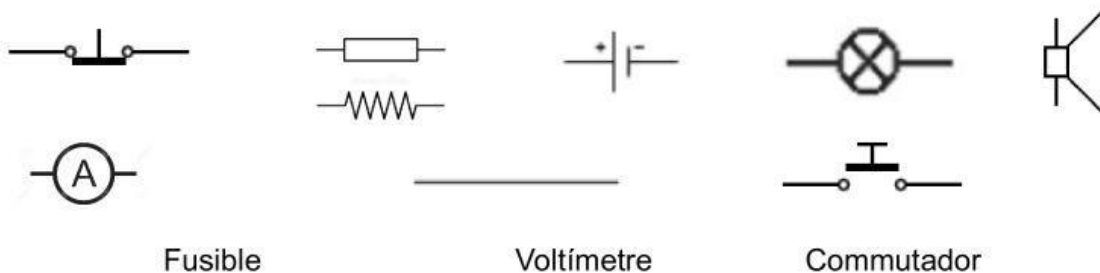Tasca 1 – Completa la taula unint els elements amb el seu símbol i viceversa:



Element	Símbol	Element	Símbol
Pila			
		Polsador (NT) Normalment tancat	
Bombeta		Polsador (NO) Normalment obert	
Resistència		Fil elèctric	
Altaveu		Amperímetre	




Tasca 2 – Quina creus que és la funció de cada element? Relaciona'ls!

Instruments de mesura	Generadors	Elements de protecció	Receptors	Elements de control
-----------------------	------------	-----------------------	-----------	---------------------

Elements	Funció
	Generar corrent continu (moviment d'electrons)
	Transformar l'energia elèctrica en un altre tipus d'energia
	Controlar el pas del corrent elèctric per les parts del circuits
	Protegir el circuit elèctric i a les persones
	Mesurar les magnituds elèctriques

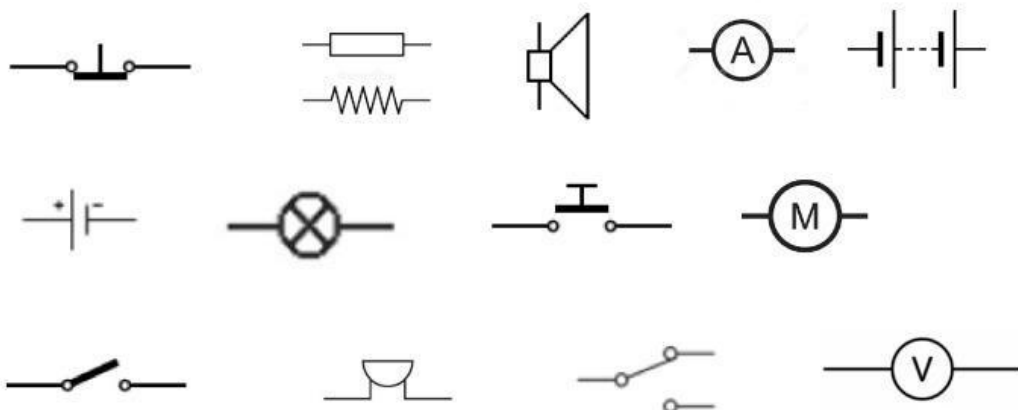Tasca 3 – Posa els símbols a la taula correcta:



Generadors	Receptors	Elements de control	Instruments de mesura