
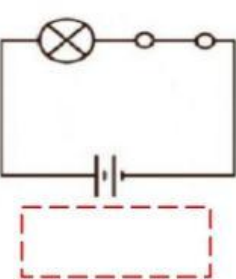
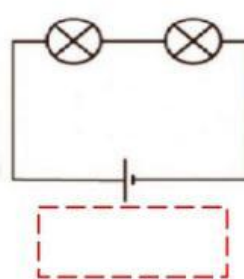
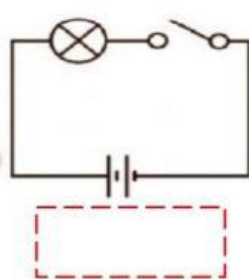
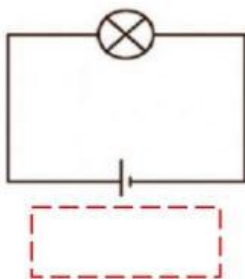
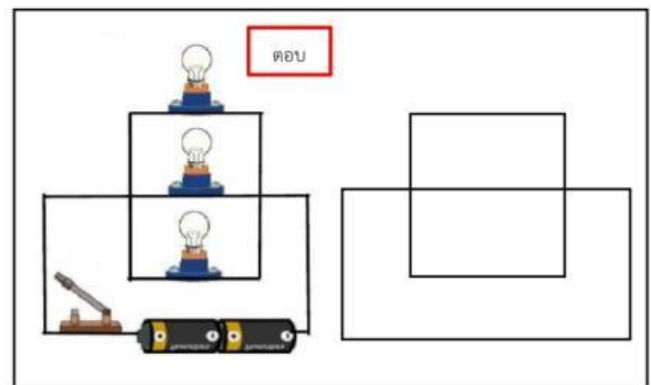



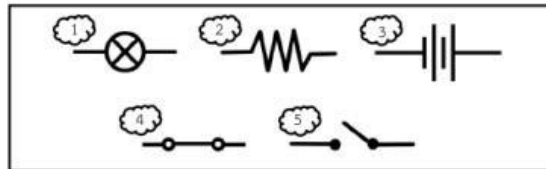
## ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้นและการเชื่อมต่อ

ชื่อ ..... ชั้น ..... เลขที่ .....

คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำการเลือกสัญลักษณ์ที่แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแต่ละชนิด ตอบวงจรไฟฟ้าที่กำหนดเป็น วงจรปิด หรือ วงจรเปิด จากนั้นต่อวงจรบอร์ดกับเซ็นเซอร์ที่กำหนดให้



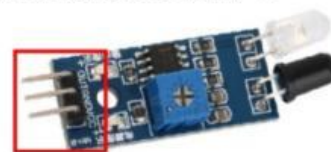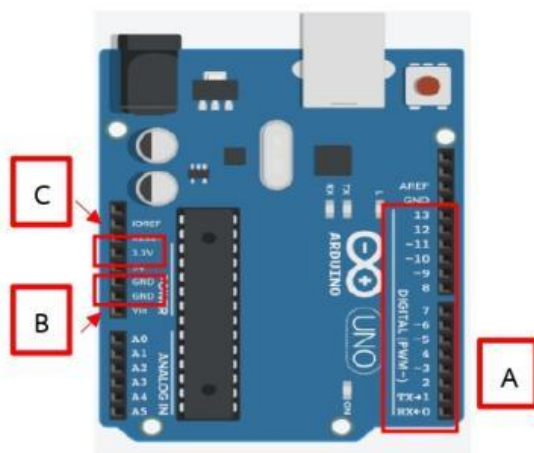ให้นักเรียนทำการต่อขาของเซ็นเซอร์เข้ากับบอร์ดควบคุมให้ถูกต้องตามหน้าที่ของแต่ละขา



ต่อขาของ Sensor ให้ถูกต้อง

1. VCC
2. GND
3. OUT