



AYO MERENCANAKAN!

## Rangkaian Listrik Sederhana

Setelah memahami konsep listrik, sekarang saatnya kita masuk ke tahapan perencanaan. Bayangkan kalian adalah seorang insinyur! Rencanakanlah sebuah rangkaian listrik sederhana.

Pada bagian ini, kalian akan merancang dan menentukan komponen apa saja dalam PhET simulation yang akan digunakan untuk membuat rangkaian listrik.

Silakan tuliskan rencana kalian pada kolom dibawah ini. Untuk dapat menuliskannya, klik tautan dibawah kolom!

Komponen yang akan digunakan!