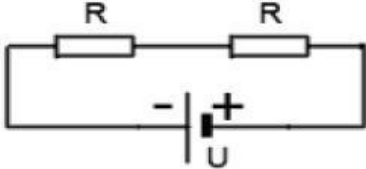
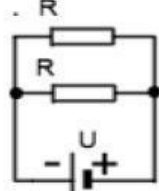


Өткізгіштерді параллель және тізбектей заңдылықтарын дұрыс орналастырыңыз.

	<u>Тізбектей жалғау</u>	<u>Параллель жалғау</u>
<u>Сызба</u>		
<u>Ток күші</u>	$I = I_1 = I_2$	$I_1 + I_2 = I$
<u>Кернеу</u>	$U = U_1 + U_2$	$U = U_1 = U_2$
<u>Кедергі</u>	$R = R_1 + R_2$ $R = nR_1,$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $R = \frac{R_1}{n}$
	<u>Мұндағы n- кедергілері бірдей өткізгіштердің саны</u>	