
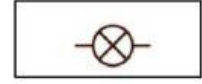
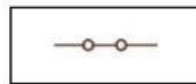
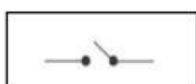
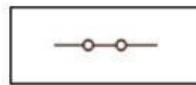
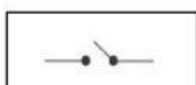
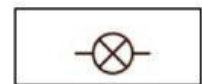
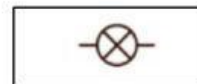
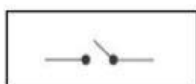
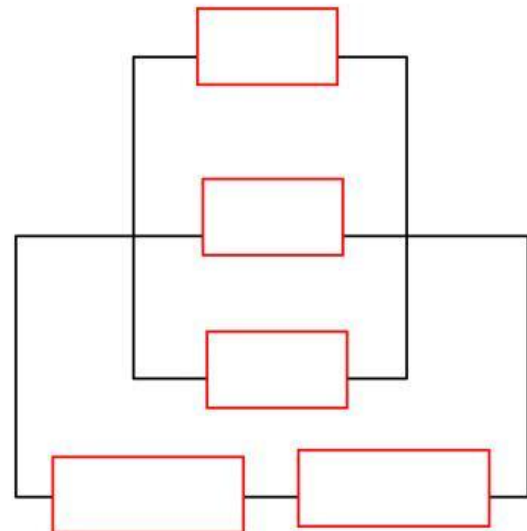
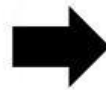
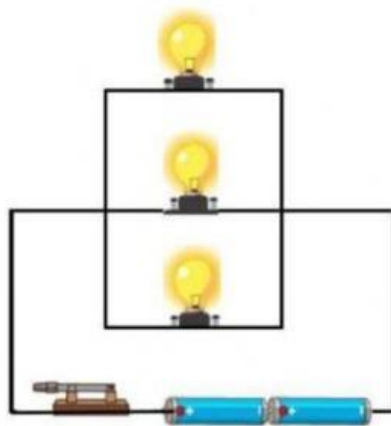
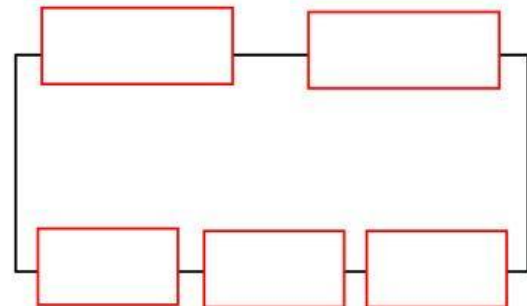
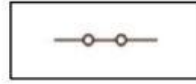
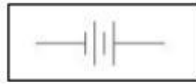
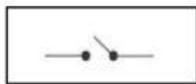
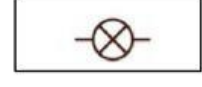
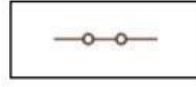


ใบกิจกรรม 2.6
เรื่อง ช่างไฟฟ้า

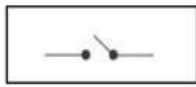
คำชี้แจง ให้นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง



ใบกิจกรรม 2.7

เรื่อง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง

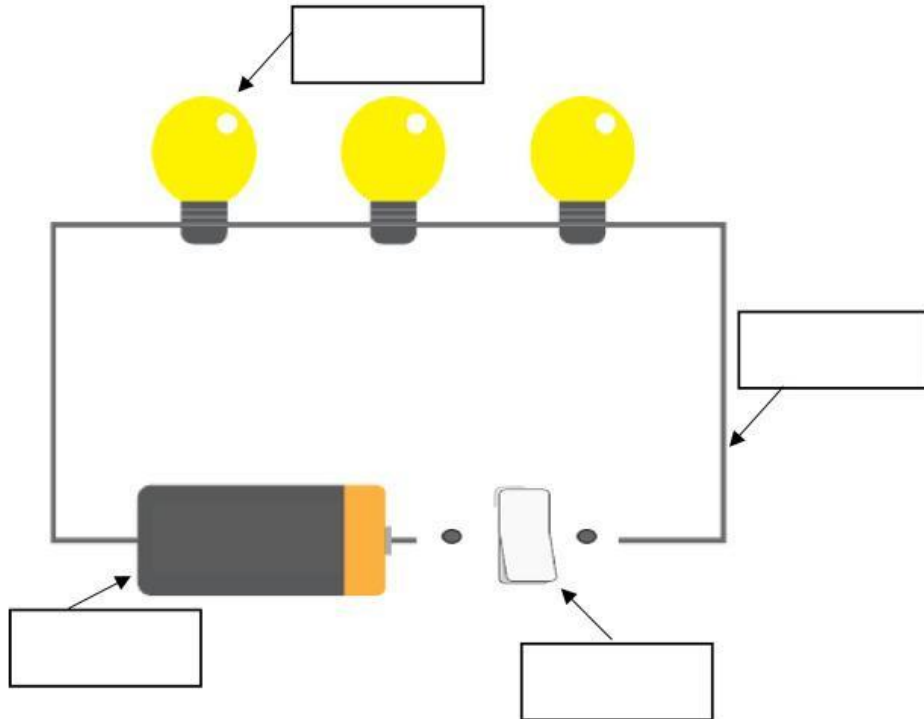คำชี้แจง ตอนที่1 ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้อง



คำชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. การต่อวงจรไฟฟ้าจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ถึงจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้า

ตอบ

2. ประจุไฟฟ้ามีอยู่ที่ชนิดและมีอะไรบ้าง

ตอบ

3. วิธีการต่อตัวต้านทานมีกี่แบบและมีอะไรบ้าง

ตอบ

4. วงจรไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งแบ่งกระแสไฟฟ้าได้เป็นกี่แบบและมีอะไรบ้าง

ตอบ