

การเชื่อมต่อ  
ชุดนอนนา 1000 วัตต์



หลอดไฟ DC.12V



อินเวอร์เตอร์  
เซอร์กิตเบรกเกอร์  
ปลั๊กตัวเมีย  
แผงโซล่าเซลล์  
เซฟตี้เบรกเกอร์  
แบตเตอรี่ 12V/8AH  
คอนเน็คเตอร์  
โซล่าชาร์จเจอร์

ครูวิทยากร วรรณ วรรณ วรรณ  
LIVEWORKSHEETS