

Jenis rangkaian	Jumlah lampu	Kondisi Nyala Lampu	Arus yang Terukur (A)	Tegangan Tiap Lampu (V)
SERI	2			
PARALEL	2			



Amati apa yang terjadi pada kedua rangkaian, dan tulis idemu disini...