
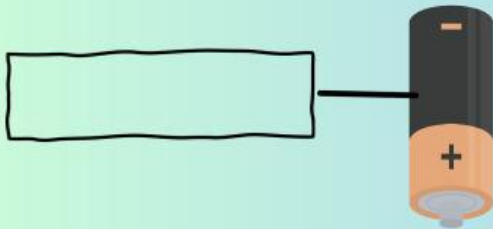
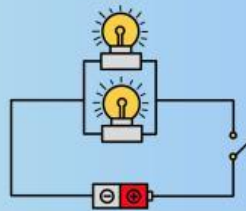


Nama: \_\_\_\_\_

No Absen: \_\_\_\_\_
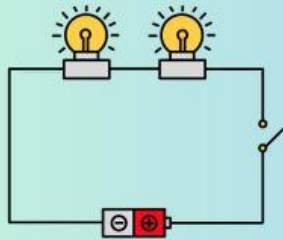
# Rangkaian Listrik Sederhana

Lengkapi diagram rangkaian listrik sederhana berikut ini dengan kata-kata yang tersedia.



baterai

lampu

saklar

kabel

