

Pengantar Materi

Perhatikan Gambar Rangkaian Listrik di Bawah!!!



Apakah kalian pernah melihat lampu senter yang menyala? Dimana?



CLICK HERE 



Apa yang menyebabkan lampu tersebut bisa menyala?



CLICK HERE 

