


ACTIVIDAD

ALUMNO/A: _____

TEMA: CIRCUITOS ELECTRICOS

CURSO: SEXTO EGB

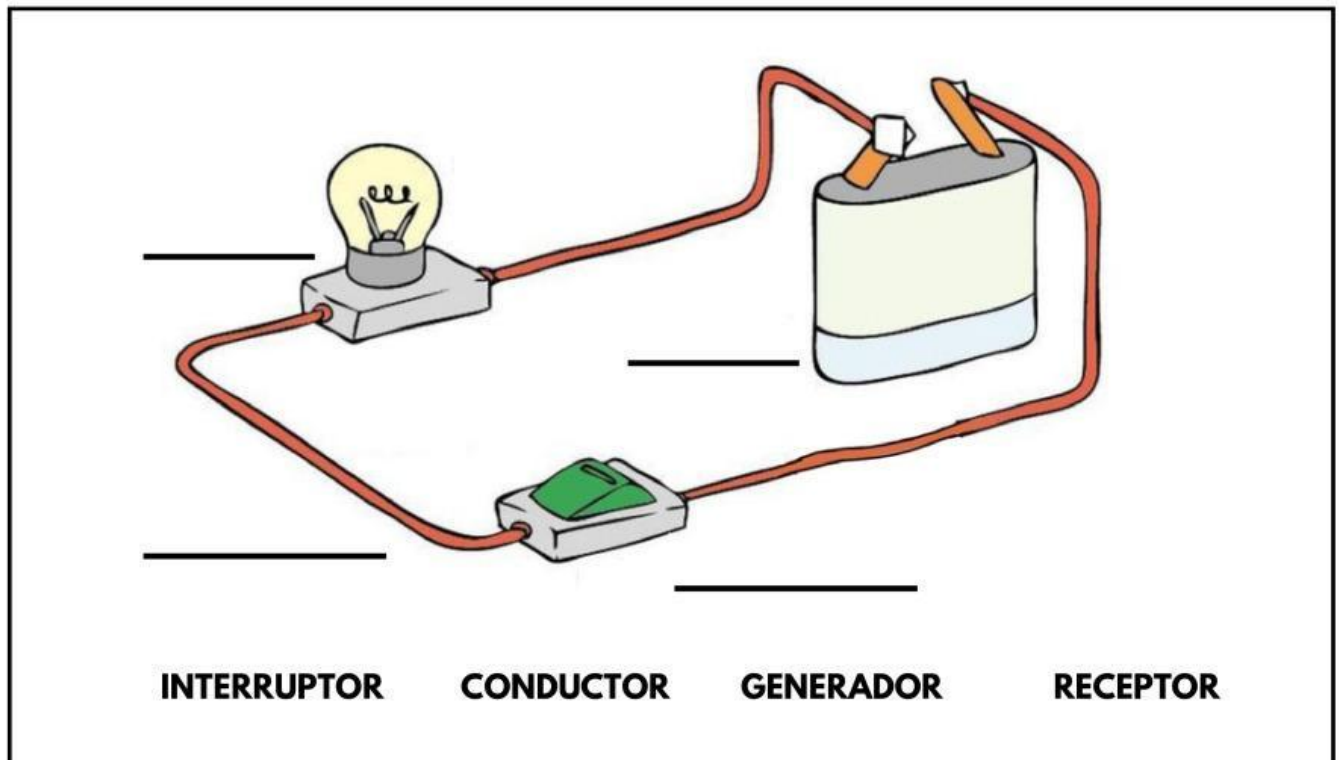1. COLOCA CORRECTAMENTE LAS PARTES DEL CIRCUITO ELECTRICO



1. UNE CON LINEAS LAS DEFINICIONES CORRECTAS

INTERRUPTOR

GENERADOR

RECEPTOR

CONDUCTOR

ES EL ELEMENTO QUE PROPORCIONA LA ENERGÍA ELÉCTRICA AL CIRCUITO.

SON LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN EL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y CONECTAN TODAS LAS PARTES DEL CIRCUITO.

ES EL DISPOSITIVO QUE UTILIZA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA TRANSFORMA EN OTRO TIPO DE ENERGÍA.

ES EL COMPONENTE QUE ABRE O CIERRA EL CIRCUITO, PERMITIENDO O IMPIDIENDO EL PASO DE LA CORRIENTE.