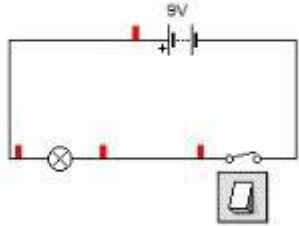
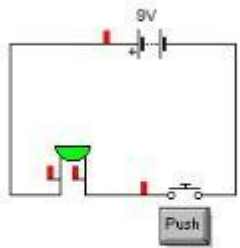


Anem a construir circuits elèctrics...

12.- Obre el programa "Crocodile"

Muntatge 1	Assenyal·la els components	
	• Bateria • Pila • Cable • Interruptor • Polsador NT • Polsador NO	• Commutador • Commutador d'encreuament • Bronzidor • Motor • Bombeta
Què passa quan premo l'element de control? Tria la resposta correcta.		
• La bombeta s'encén • La bombeta No s'encén.		

Muntatge 2	Anota els components	
	• Bateria • Pila • Cable • Interruptor • Polsador NT • Polsador NO	• Commutador • Commutador d'encreuament • Bronzidor • Motor • Bombeta
Què passa quan premo l'element de control?		
• El bronzidor sona. • El bronzidor NO sona.		