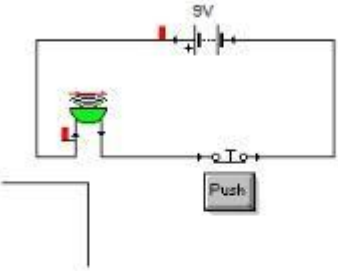
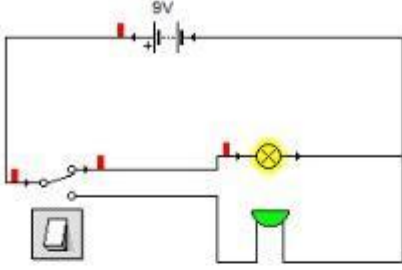


Muntatge 3	Anota els components	
	• Bateria • Pila • Cable • Interruptor • Polsador NT • Polsador NO	• Commutador • Commutador d'encreuament • Bronzidor • Motor • Bombeta
Què passa quan premo l'element de control?		
• El bronzidor sona. • El bronzidor NO sona.		

Muntatge 4	Anota els components	
	• Bateria • Pila • Cable • Interruptor • Polsador NT • Polsador NO	• Commutador • Commutador d'encreuament • Bronzidor • Motor • Bombeta
Què passa quan l'element de control està en situació de repòs (com a l'esquema elèctric)?		
• La bombeta s'encén i el bronzidor no sona. • La bombeta no s'encén i el bronzidor sona.		
Què passa quan l'element de control està en situació activa?		
• La bombeta s'encén i el bronzidor no sona. • La bombeta no s'encén i el bronzidor sona.		