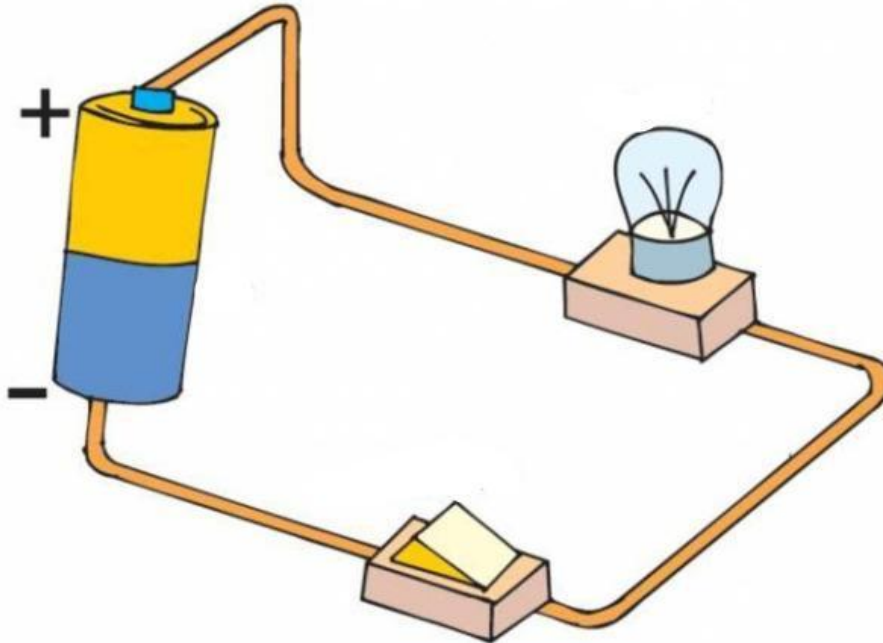



ELS CIRCUITS ELÈCTRICS

1. Anomena les parts més importants del circuit elèctric




2. Observa les imatges i troba la resposta correcta

A)

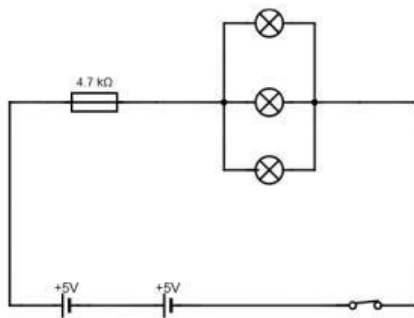

B)

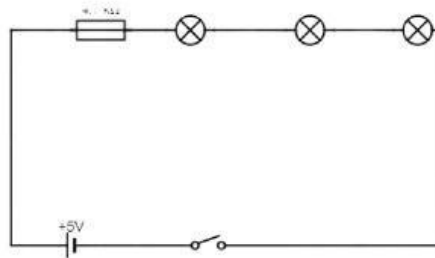

El circuit és un circuit elèctric en paral·lel i, per tant, si una bombeta s'espatlla la resta poden seguir funcionant.

El circuit és un circuit elèctric en sèrie, per tant, si una bombeta s'espatlla, la resta també deixaran de funcionar

3. Selecciona la resposta correcta

- 1) Les fonts d'energia **NO** renovables son aquelles que...
- a. Es poden obtenir de forma il·limitada, la seva obtenció és inestable i no alliberen gasos contaminants a l'atmosfera
 - b. Es troben de forma limitada, es poden obtenir de forma estable i tenen un fort impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient
- 2) Les fonts d'energia renovables son aquelles que...
- a. Es poden obtenir de forma il·limitada, la seva obtenció és inestable i no alliberen gasos contaminants a l'atmosfera
 - b. Es troben de forma limitada, es poden obtenir de forma estable i tenen un fort impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient
- 3) Son exemples de fonts d'energia **NO** renovables...
- a. La solar, la eòlica, la mareomotriu, la hidràulica.
 - b. La nuclear, petroli, el carbó o el gas natural

4. Col·loca les paraules a la casella correcta

MATERIALS CONDUCTORS

MATERIALS NO CONDUCTORS

	Deixen passar l'electricitat i permeten que funcioni el circuit elèctric.
	No deixen passar l'electricitat. Serveixen per a protegir-nos del corrent elèctric

COURE, AIGUA I PELL HUMANA

FUSTA I GOMA

	Son conductors de l'electricitat
	No son conductors de l'electricitat