

اختاري الحرف المناسب من قائمة (الوصف) أمام الرقم المناسب من قائمة (الأداة)

الرقم	الوصف	الحرف	الأداة
١.	دائرة كهربائية مقاومتها صغيرة جدا، يجعل التيار المار فيها كبيرا جدا. قد ينتج عنها حريقا.	أ.	المنصهر الكهربائي
٢.	أداة تعمل على رفع أو خفض فرق الجهد في دوائر AC مع فقدان قليل من الطاقة.	ب.	مجزئ الجهد
٣.	قطعة صغيرة من فلز تعمل كأداة حماية؛ حيث تنصهر فتوقف مرور التيار الكهربائي في الدائرة إذا كان كبيرا	ج.	قاطع الدائرة الكهربائية
٤.	دائرة توال تستخدم لإنتاج مصدر جهد بالقيمة المطلوبة من بطارية ذات جهد كبير.	د.	قاطع التفريغ الأرضي الخاطئ
٥.	توليد قوة دافعة كهربائية حثية متناوبة في الملف الثانوي عند وصله بمصدر فرق جهد متناوب AC	هـ.	دائرة القصر
٦.	دائرة إلكترونية تستشعر الفروق البسيطة في التيار الناجمة عن مسار إضافي للتيار تعمل فتح الدائرة الكهربائية.		
٧.	مفتاح كهربائي آلي يعمل على فتح الدائرة الكهربائية عندما يتجاوز مقدار التيار المار فيه القيمة المسموح بها.		