



تقييم الهدف
أن تقارن الطالبة بين أنواع الدوائر الكهربائية

السؤال: قارني بين دائرة التوصيل على التوازي والتوصيل على التوالي في الجدول التالي:

مسار واحد	لا ينقطع التيار	لا تتغير شدة الإنارة
أكثر من مسار	ينقطع التيار	تضعف الإنارة

وجه المقارنة	التوصيل على التوازي	التوصيل على التوالي
شكل الدائرة		
عدد المسارات التيار الكهربائي (مسار واحد – أكثر من مسار)		
انقطاع التيار الكهربائي عند انقطاع أحد المصابيح (لا ينقطع – ينقطع)		
شدة الإنارة عند زيادة عدد المصابيح (لا يتغير – يضعف)		