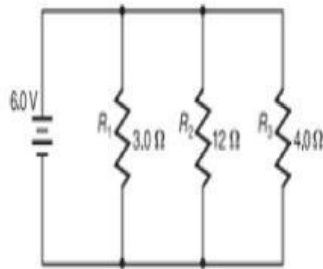


تقويم قبلي



من خلال الشكل المجاور وإذا كانت البطارية تولد فرق جهد مقداره 6 V
1- احسب مقدار المقاومة المكافئة

2- التيار الكلي المار في الدائرة

3- الطاقة المستهلكة في المقاومة $4\ \Omega$ لمدة دقيقة