



Họ và tên:.....
Lớp:.....

VẬT DẪN ĐIỆN VÀ VẬT CÁCH ĐIỆN

Câu 1. Bộ phận nào cung cấp năng lượng cho bóng đèn phát sáng?

- ☐ A. Bóng đèn
- ☐ B. Công tắc
- ☐ C. Pin
- ☐ D. Dây dẫn điện

Câu 2. Quan sát và phân loại các vật liệu theo nhóm



Vật cách điện

Vật dẫn điện



Câu 3. Đánh dấu Đ vào câu đúng, S vào câu sai

- ☐ Mạch điện hở thì bóng đèn không sáng.
- ☐ Nhựa là vật dẫn điện.
- ☐ Lõi dây điện là phần dẫn điện.
- ☐ Công tắc dùng để nối các bộ phận của mạch điện.

Câu 4. Vì sao trong gia đình cần lắp aptomat?

.....

.....

.....