

PRAKATA

Perhatikan Gambar Rangkaian Listrik di Bawah!!!



3.

Apakah kalian pernah melihat lampu senter yang menyala? Dimana?



Apa yang menyebabkan lampu tersebut bisa menyala?

