

Examen Tecnologia: Llei d'Ohm, circuits en Sèrie i en Paral·lel

Nom:

1. a) Tenim una làmpada amb una bombeta que necessita **15 V** per emetre llum i té una resistència de **5 Ω** . Quina intensitat hi circularà? (1 punt)

V =

Fòrmula:

I =

Operacions:

R =

Resposta:

