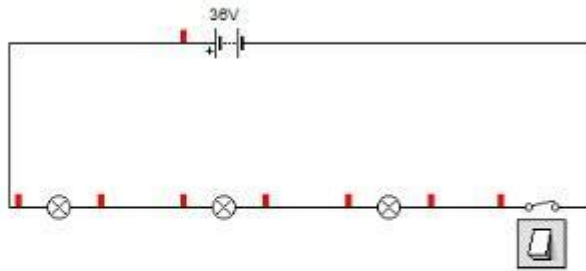


2. Tenim tres bombetes de $4\ \Omega$, $6\ \Omega$ i $8\ \Omega$ i estan connectades en **sèrie** a una pila de **36 V**. (4 punts)



Calcula:

- La resistència total.
- La intensitat total.

- Dades que tinc:**

$R_1 =$ $R_2 =$ $R_3 =$ $V_t =$

- Dades que he de calcular:**

$R_t =$ $I_t =$

- Anota les normes de funcionament d'aquest tipus de circuit:**

- Anota la fórmula de la Llei d'Ohm:**

Resposta: