

Prediksi (Hipotesis)



Sebelum melakukan percobaan pada simulasi PhET, tuliskan dugaan kelompokmu mengenai pengaruh beberapa faktor terhadap kuat arus listrik.

1. Jika jumlah baterai ditambah maka arus listrik akan....

Dugaan :

Alasan :

2. Jika hambatan (Resistor) diperbesar maka arus listrik akan....

Dugaan :

Alasan :

3. Faktor apa yang menurut kelompok mu paling berpengaruh terhadap besar arus listrik? Mengapa?

.....
.....

