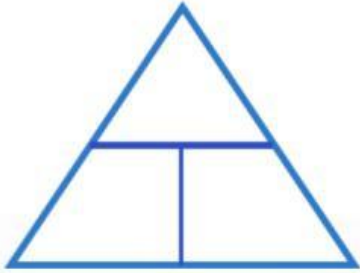


# การต่อตัวต้านทาน

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ตามกฎของโอห์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน



ค่า	สมการ	หน่วย
ความต่างศักย์ไฟฟ้า		
กระแสไฟฟ้า		
ความต้านทาน		

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนสมการหาค่าความต้านทานรวม กรณีมีตัวต้านทาน จำนวน 4 ตัว

รูปแบบ	ค่า	สมการ
วงจรอนุกรม	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
	กระแสไฟฟ้า	
	ความต้านทาน	
วงจรขนาน	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	
	กระแสไฟฟ้า	
	ความต้านทาน	