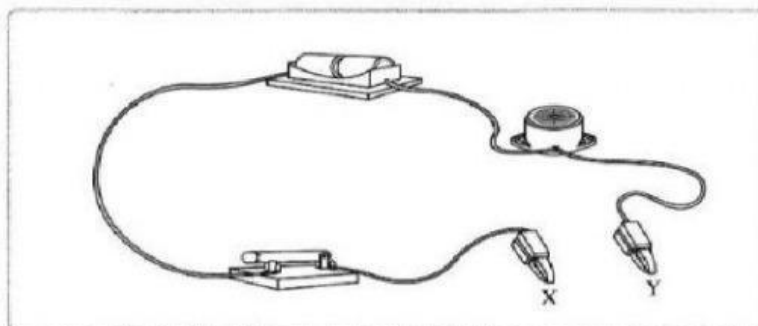


姓名: _____ 日期: _____




单元7：电

E. 准备以下电路元件，然后回答问题。



1. 如果 X 和 Y 连接，会发出声音吗？（会，不会）
2. 说出你的原因。

F. 观察下图的电路元件，把电路元件的名称写在格子里。

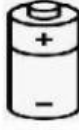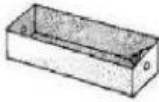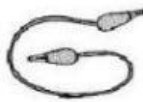1. 	2. 	3. 
4. 	5. 	6. 

灯泡座

开关

干电池匣

电池

鳄鱼夹电线

灯泡