



คำชี้แจง : ให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน คนละ 1 ชิ้น วาดภาพแสดงแผนผังวงจร
พร้อมอธิบายหลักการทำงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้า.....

หลักการทำงาน.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....