



คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้อง

ใบงานที่ 3.4 วงจรไฟฟ้า



1. บอกความแตกต่างระหว่างวงจรปิด และ วงจรเปิด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. วาดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายพร้อมเขียนลูกศรแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า



.....

.....

.....

.....

.....

2. วาดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายพร้อมเขียนลูกศรแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า

