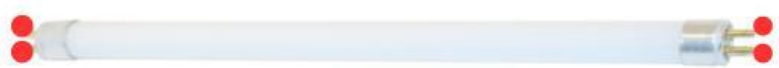


วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์
ให้นักเรียนโยงเส้นสายไฟตาม ● และเขียนชื่ออุปกรณ์ลงในช่องว่างเพื่อให้ถูกต้อง



ชื่อ.....ชั้นเลข.....ที่.....