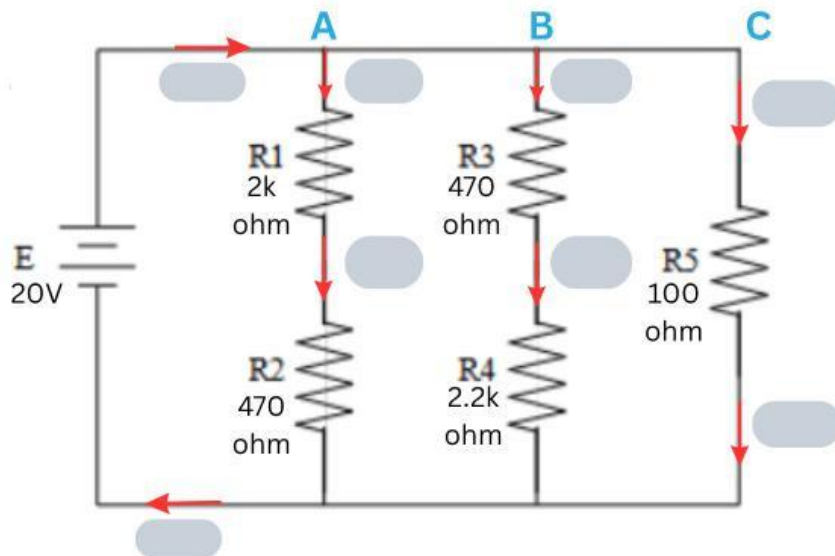


Namakan label arus yang sesuai berdasarkan kefahaman anda pada Litar Siri-Selari.



Cari jumlah rintangan setiap simpang:

A	
B	
C	

Isikan nilai/jawapan yang sesuai pada ruang yang diberikan. Kirakan dengan teliti dan isi nilai betul sehingga 2 titik perpuluhan.

	I	V	R
R1			2k ohm
R2			470 ohm
R3			470 ohm
R4			2.2k ohm
R5			100 ohm
TOTAL			