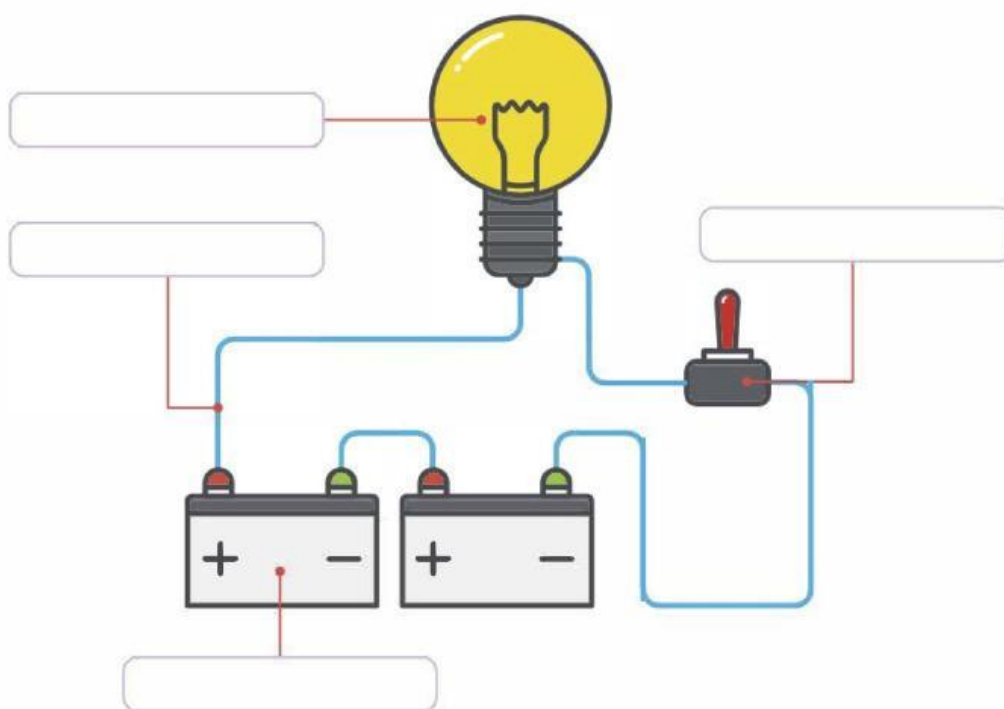


C. Comprendo la información

6. Describe cómo se forma la energía eléctrica.

7. Cita el nombre de los siguientes componentes de un circuito eléctrico.



D. Aplico mis conocimientos

8. Imagina que en tu casa hay un circuito eléctrico. Este se encarga de llevar electricidad a las diferentes habitaciones. Explica:

a. ¿Cuáles son dos aparatos que actúan como receptores?

b. ¿Qué objeto funciona como generador?
