



ใบงานที่ 1.1

การต่อวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย



ชื่อ.....
ชั้น ป. เลขที่

ตอนที่ 1.1

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง

จงเติมคำในช่องว่าง โดยการลากคำที่ถูกต้องไปวางในช่องว่างที่กำหนดให้

หลอดไฟ

สายไฟ

เซลล์ไฟฟ้า

