



1 Komponen yang membekalkan tenaga elektrik ialah _____.

- ☐ A. Sel kering
☐ B. Mentol
☐ C. Suis



2 Apakah fungsi mentol?

- ☐ A. Membekalkan tenaga elektrik
☐ B. Mengeluarkan cahaya
☐ C. Menyambungkan litar



3 Komponen yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan litar elektrik ialah _____.

- ☐ A. Suis
☐ B. Sel kering
☐ C. Mentol



4 Mentol perlu dipasang pada _____.

- ☐ A. Pemegang mentol
☐ B. Pemegang sel kering
☐ C. Suis




5 Sel kering perlu dipasang pada _____.

- ☐ A. Pemegang mentol
☐ B. Pemegang sel kering
☐ C. Wayar



6 Apakah yang berlaku apabila suis ditutup dalam litar lengkap?

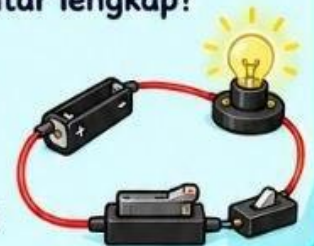- ☐ A. Mentol menyala
☐ B. Mentol pecah
☐ C. Sel kering hilang



7 Padankan komponen dengan fungsinya.



Sel kering



Mentol



Suis

- Mengeluarkan cahaya
- Menyambungkan dan memutuskan litar
- Membekalkan tenaga elektrik

8 Isi tempat kosong.
 Mentol mudah pecah kerana diperbuat daripada _____.

- ☐ A. Kaca ☐ B. Kayu ☐ C. Kertas



Jaga komponen elektrik kita!

Nama: _____ Kelas: _____

