

Sebuah baterai sederhana menyalakan lampu LED melalui kawat. Di kawat luar, elektron mengalir dari...

- A. Kutub negatif ke kutub positif
- B. Kutub positif ke kutub negatif
- C. Satu kutub ke kutub lain melalui larutan elektrolit
- D. Tidak ada elektron yang mengalir