

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ

BASİT DEVRE ETKİNLİĞİ

ADI VE SOYADI:

SORU

Aşağıda sağ tarafta verilen basit elektrik devre elemanlarını , sol taraftaki uygun sembollerle eşleştiriniz

a)



Pil

b)



Anahtar
(açık)

c)



Kablo

d)




Ampul

e)



Anahtar
(kapalı)


i)

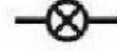

ii)



iii)

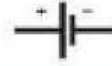

iv)



v)

