

أكمل كلاً من الجمل الآتية بالمفردة المناسبة :

المغناطيس الكهربائي

المولد الكهربائي

الدائرة الكهربائية

التوازي

الكهرباء الساكنة

التوالي

الاسم /

المعلمة / فوز القرني

١ المسار المغلق للتيار الكهربائي يُسمى

٢ تُسمى الدائرة الكهربائية التي لها مجال مغناطيسي

٣ توصل الأجهزة الكهربائية في المنزل بدوائر كهربائية

موصولة على

٤ إذا أزيل مصباح كهربائي تنطفئ سائر المصابيح في

دائرة كهربائية موصولة على

٥ الجسم المشحون يحتوي على

٦ يُستعمل في السدود لإنتاج الكهرباء.