

Etkinlik

Aşağıda basit elektrik devrelerindeki devre elemanlarının görevleri verilmiştir.

Karşılarına ilgili devre elemanlarının adını yazınız.

😊 Elektrik enerjisinin dolaştığı yoldur. →

😊 Ampulün takıldığı kısımdır. →

😊 Devre için gerekli elektrik enerjisini üretir. →

😊 Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. →

😊 Elektriğin geçip geçmemesini, kontrolünü sağlar. →