

GÖREVLERİYLE EŞLEŞTİR

Aşağıda resmi verilen elektrik devresi elemanlarını görevleri ile çizerek eşleştiriniz.



- Devre için gerekli enerjiyi sağlar.
- Devre elemanlarına elektrik enerjisini taşır.



- Ampulün takıldığı devre elemanıdır.
- Devrenin elektrik akımını kontrol eder.



- Biri (+) biri (-) olmak üzere iki kutuptan oluşur.



- Dış kısmında plastik kılıf bulunur.
- Anahtar kapalı iken ısı ve ışık verir.



- Devrede ampulün yanması için kapalı olması gereken elemandır.