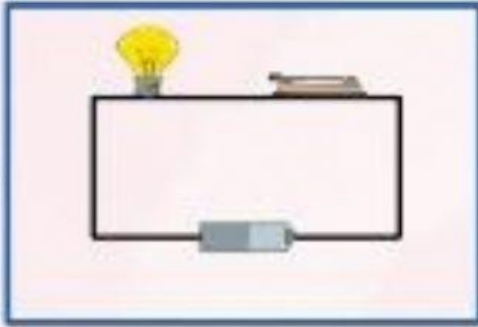



ŞİFREYİ BUL

Verilen elektrik devrelerinin sembollerle gösterilmiş halleriyle eşleştiriniz.
Harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.


1.




Z

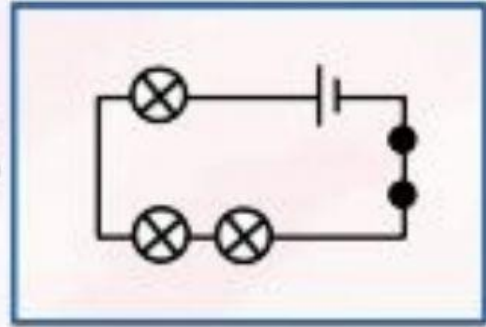


2.

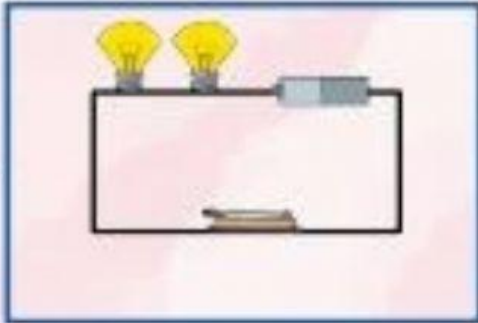


P

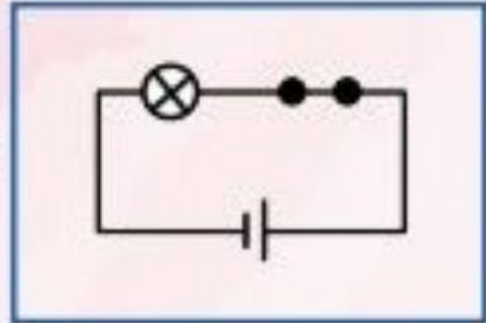


3.

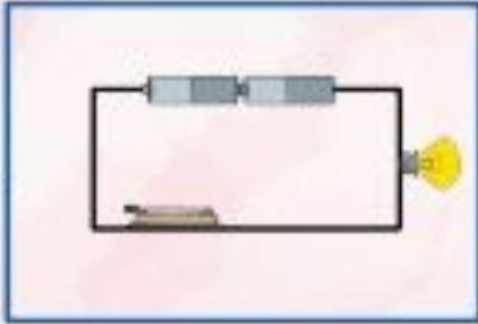


R

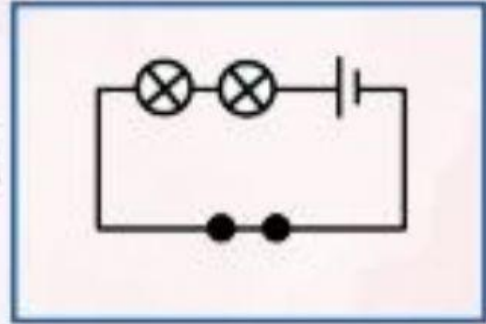

4.

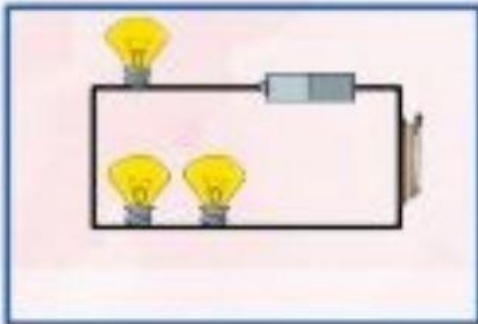

İ

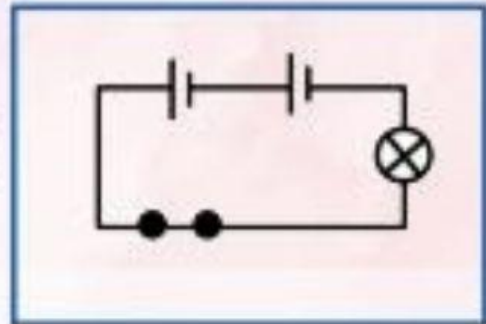

ŞİFRE: