

Aşağıdaki cümleleri, verilen ifadelerle tamamlayalım.

1. Bir elektrik devresinde ampulün yanması için anahtarın _____ olması gerekir.
2. Elektrik devresinde birden fazla pilin konulduğu devre elemanına _____ denir.
3. Devre elemanlarını birbirine bağlayıp elektriğin iletilmesini _____ sağlar.
4. Anahtar _____ iken devreden elektrik akımı geçmez.
5. Ampulün devrede sabit durması için _____ kullanılır.
6. Evimizdeki elektrik düğmeleri ile devredeki _____ aynı görevi yapar.
7. Elektrik, elektrik _____ üretilerek kablolarla evlerimize kadar taşınır.
8. _____ devrede elektrik enerjisi sağlar.

santrallerinde

kablo

açık

pil yatağı



Batarya

duy

kapalı

anahtar